

## Homework 7

1a add, Mux x 4, ALU, Regs x 2, I-mem,

$$70 + (20 \times 4) + 90 + 180 + 200 =$$

$$70 + 80 + 90 + 180 + 200 =$$

$$150 + 240 + 200 = 620 \text{ ps}$$

b I-mem, add, ALU, D-mem, sign-extend, mux x 4, reg x 2

$$200 + 70 + 90 + 250 + 15 + (20 \times 4) + 90 =$$

$$270 + 90 + 265 + 80 + 180 =$$

$$885 \text{ ps} =$$

c Add, I-mem, reg, ALU, sign-extend, D-mem, Mux x 2 =

$$70 + 200 + 90 + 90 + 15 + 250 + (20 \times 2) =$$

$$270 + 180 + 265 + 40 =$$

$$755 \text{ ps} =$$

d I-mem, Mux x 2, ALU, Sign-extend, Shift << 2, Add x 2, reg =

$$200 + (20 \times 2) + 90 + 15 + 10 + (10 \times 2) + 90 =$$

$$240 + 115 + 140 + 90 =$$

$$585 \text{ ps} =$$

e I-mem, Add, shift << 2, mux =

$$200 + 70 + 10 + 20 =$$

$$200 + 100 =$$

$$300 \text{ ps} =$$

[illegible]

b 00010100

05010100 → 20

d 00010  $\rightarrow$  c2  $\rightarrow$  3